

## GATE LEVEL MODELLING

```
module gates (A, B, x, y, P, n, w, q, r);  
  input  A, B;  
  output x, y, P, n, w, q, r;  
  
  and (x, A, B);  
  or  (y, A, B);  
  xor (P, A, B);  
  not (n, A, B);  
  nand (w, A, B);  
  nor  (q, A, B);  
  xnor (r, A, B);  
  
endmodule
```

## DATA FLOW MODELLING

```
module gates (A, B, x, y, P, n, w, q, r);  
  input  A, B;  
  output x, y, P, n, w, q, r;  
  
  assign x = A & B;  
  assign y = A | B;  
  assign P = A ^ B;  
  assign n = A ~ B;  
  assign w = A ~ & B;  
  assign q = A ~ | B;  
  assign r = A ~ ^ B;  
  
endmodule
```

# VERILOG TEST FIXTURE

initial begin  
/ initialize input

a=0;

b=0;

#100;

a=0;

b=1;

#100;

a=1;

b=0;

#100;


a=1;

b=1;

#200;

end

SIMULATION OF LOGIC GATES:

 

## Full Adder

```
module sh1 (a,b,c,s,y);  
  input a,b,c;  
  output s,y;  
  wire m,n,p;  
  xor (s,a,b,c);  
  and (m,a,b);  
  and (n,a,b);  
  and (p,a,b);  
  or (y,m,n,p);  
endmodule
```

## Data flow modeling:

```
module adder (a,b,c,d,e)  
  input a,b,c;  
  output s,d,e;  
  wire x,y,z;  
  assign x = a & b;  
  assign y = b & c;  
  assign z = c & a;  
  assign e = b | c;  
endmodule
```

Full Subtractor:

```
module sub (a,b,c, diff, box);  
input a,b,c;  
output diff, box;  
wire w1, w2, w3, w4, w5;  
xor (w1, a,b);  
not (w2,a);  
xor (diff, w1,c);  
and (w3, w2,b);  
and (w4, b,c);  
and (w5, w2,c);  
or (box, w3, w4, w5);  
endmodule;
```

Data flow

```
module sub (Input, A, B, Bin, outdiff, Bout);  
difference = A xor B xor Bin  
assign diff = A ^ B ^ Bin;  
Borrow out (Bout) = (NOT A AND B) or (B AND Bin) or (NOT A AND B AND Bin);  
assign Bout = (~A & B) | (B & Bin) | (~A & B & Bin);  
endmodule
```

## 8:1 Mux

```

module mux (a, b, c, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, o);
    input a, b, c, e, d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7;
    output o;
    wire x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x, y, z;

    and(x1, e, x, y, z, d0);
    and(x2, e, x, y, c, d1);
    and(x3, e, x, b, z, d2);
    and(x4, e, x, b, c, d3);
    and(x5, e, a, x, z, d4);
    and(x6, e, a, x, c, d5);
    and(x7, e, a, b, z, d6);
    and(x8, e, a, b, c, d7);

    not(x, a);
    not(y, b);
    not(z, c);
    or(o, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8);
end module

```

## Data flow

```

module ms, (out, input D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, S0, S1, S2);

```

assign S1 bar

assign S0 bar

assign S2 bar

assign out =  $(D0 \oplus S2 \text{ bar} \oplus S1 \text{ bar} \oplus S0 \text{ bar}) \oplus (D1 \oplus S2 \text{ bar} \oplus S1 \text{ bar} \oplus S0) \oplus (D2 \oplus S2 \text{ bar} \oplus S1 \oplus S0 \text{ bar}) \oplus (D3 \oplus S2 \text{ bar} \oplus S1 \oplus S0) \oplus (D4 \oplus S2 \oplus S1 \text{ bar} \oplus S0) \oplus (D5 \oplus S2 \oplus S1 \oplus S0 \text{ bar}) \oplus (D6 \oplus S2 \oplus S1 \oplus S0) \oplus (D7 \oplus S2 \oplus S1 \oplus S0 \text{ bar})$ ;

end module



## Demux

```
module demux (d, [0:1] s, [0:7] y);  
    input d, s0, s1, s2;  
    output y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7;  
    not (s0 n, s0), (s1 n, s1), (s2 n, s2);  
    and (y0, d, s0 n, s1 n, s2 n), (y1, d, s0, s1, s2 n);  
    (y2, d, s0 n, s1, s2 n), (y3, d, s0, s1, s2 n);  
    (y4, d, s0 n, s1 n, s2), (y5, d, s0, s1 n, s2);  
    (y6, d, s0 n, s1, s2), (y7, d, s0, s1, s2);  
end module
```

## Data flow

```
module demux (d, s0, s1, s2, y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7);  
    input d, s0, s1, s2;  
    output y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7;  
    assign s0 n = ~s0;  
    assign s1 n = ~s1;  
    assign s2 n = ~s2;  
    assign y0 = d & s0 n & s1 n & s2 n;  
    assign y1 = d & s0 & s1 n & s2 n;  
    assign y2 = d & s0 n & s1 & s2 n;  
    assign y3 = d & s0 & s1 & s2 n;  
    assign y4 = d & s0 & s1 n & s2;  
end module
```

## Encoder

```
module encoder (D, Y1, Y0);  
  input [3:0] D;  
  or (Y1, D[2], D[3]);  
  or (Y0, D[1], D[3]);  
end module
```

## Data flow

```
module encoder (D, Y1, Y0)  
  input [3:0] D;  
  output Y1, Y0;  
  assign Y1 = D[2] | D[3];  
  assign Y0 = D[1] | D[3];  
end module
```

## Decoder

module decoder = 2 to 2 c

input [1:0] A;

output y0, y1, y2, y3;

wire not A0, not A1;

not (not A1, A[0]);

not (not A1, A[1]);

and (y0, not A, not A0);

and (y1, not A, not A[0]);

and (y2, A[1], not A0);

and (y3, A[1], A[0]);

endmodule

## Data flow

module decoder (A, y0, y1, y2, y3)

input [1:0] A;

output y0, y1, y2, y3;

assign y0 =  $\neg A[1] \& \neg A[0]$ ;

assign y1 =  $\neg A[1] \& A[0]$ ;

assign y2 =  $A[1] \& \neg A[0]$ ;

assign y3 =  $A[1] \& A[0]$ ;

endmodule



## Data flow

```
module adder (a, b, cin, carry, sum);  
  assign sum = a ^ b ^ cin;  
  assign carry = a & b | b & cin | cin & a;  
  input a, b, cin;  
  output carry, sum;
```

```
end module;
```

```
module rca (a, b, cout, c)
```

```
  input a, b;
```

```
  output sum, cout;
```

```
  wire c0, c1, c2, c3, c4, c5, c6, c7;
```

```
  adder fa0 (a[0], b[0], cin, c0, sum[0]);
```

```
  adder fa1 (a[1], b[1], c0, c1, sum[1]);
```

```
  adder fa2 (a[2], b[2], c1, c2, sum[2]);
```

```
  adder fa3 (a[3], b[3], c2, c3, sum[3]);
```

```
  adder fa4 (a[4], b[4], c3, c4, sum[4]);
```

```
  adder fa5 (a[5], b[5], c4, c5, sum[5]);
```

```
  adder fa6 (a[6], b[6], c5, c6, sum[6]);
```

```
  adder fa7 (a[7], b[7], c6, cout, sum[7]);
```

```
end module
```

Text Fixture

initial begin;

a = 0;

b = 0;

cin = 0;

#100

a = 0

b = 1

cin = 0;

#100;

## Program

```
module multiplier (a,b,c)
input [3:0] a,b;
output [7:0] c;
wire [7:0] P1, P2, P3, P4;
assign P1 = {4'b0, b[0] & a[3], b[0] & a[2], b[0] & a[1], b[0] & a[0]};
assign P2 = {3'b0, b[1] & a[3], b[1] & a[2], b[1] & a[1], b[1] & a[0]};
assign P3 = {2'b0, b[2] & a[3], b[2] & a[2], b[2] & a[1], b[2] & a[0]};
assign P4 = {b[3] & a[3], b[3] & a[2], b[3] & a[1], b[3] & a[0]};
assign c = P1 + P2 + P3 + P4;
endmodule
```